


## Registers:

הגדרה: **רגיסטר** הוא אוסף של דלגלים (Flip-Flops) מסוג מסויים (אלו היו לרוב D או T דלגלים) המשמשות לאגירת נתונים. ניתן לחשוב על כך שרגיסטר הוא מערך של ביטים. בהמשך החומר נשתמש בהם הרבה

השם בעברית: אוגר

הגדרה: הכנסת ביטים לרגיסטר בצורה מקבילית הינה הכנסת ביטים לרגיסטר בצורה שבו אנו מכניסים לכל כניסה של הרגיסטר איזשהו קו-כניסה (בצורה דוגמא ניתן להגדיר שיציאה בצורה מקבילית זה שהפלט הוא הפלט של כל FF).

לדוגמא: רגיסטר 4bit (4 כניסות)

 


## Basic 4 Bit Register


הערה: הרגיסטר יכול לקבל/להוציא את כניסותיו כאשר השעון בעליה או בירידה (ניתן להניח בלי הנחת הכלליות שהוא מקבל בעליה).

דוגמא 2: רגיסטר 4bit עם טעינה מקבילית ועם יחידת כניסה load, כלומר הרגיסטר יטען את הביטים שבכניסה אם  $load=1$ , ויחידת כניסה clear, יחידת כניסה א-סינכרונית, שקיימת גם בכל דלגלגל כך

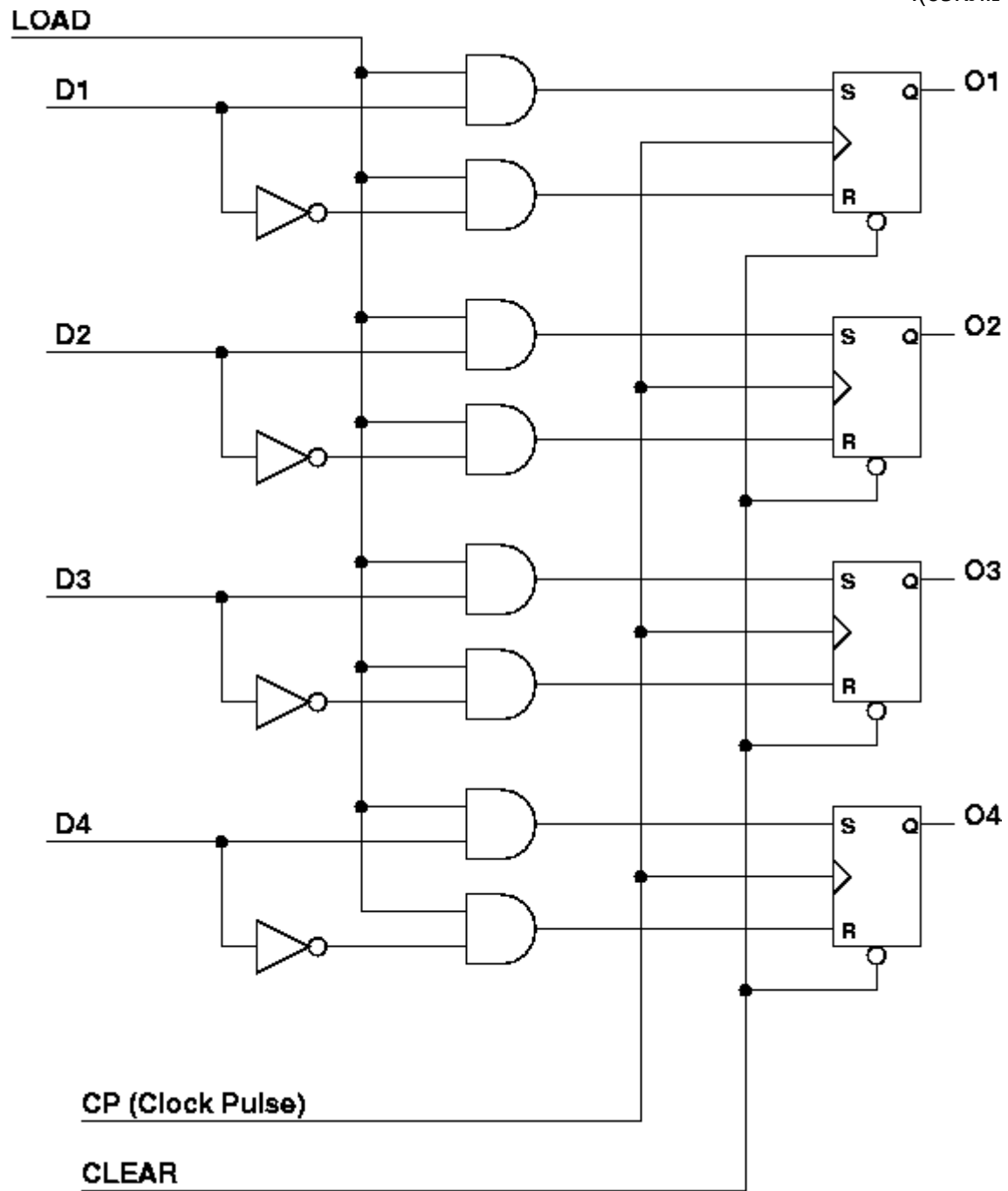שאם הוא מקבל 1 אזי הרגיסטר מתאפס (בדוגמא בכיתה יוצא שאם  $clear=1$  אזי הרגיסטר מתאפס):



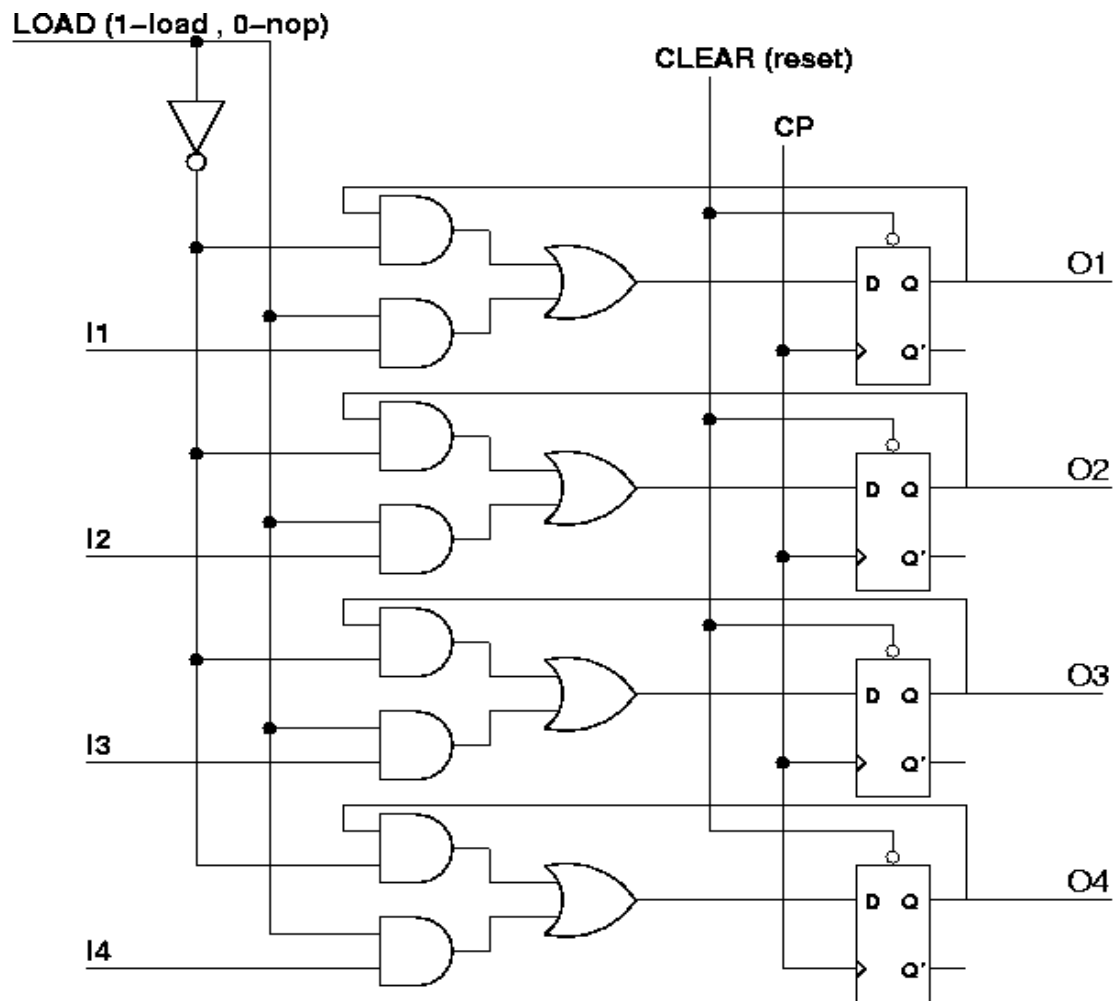
או לחילופין, במקום SR FF ניתן לעשות רגיסטר זה בעזרת D FF:



דוגמאות לשימוש ברגיסטרים שבדוגמא 2 ו3 ניתן למצוא בעמודים 7 ו8 בהרצאה. כמובן ברור שהיציאה פה היא מקבלית.


הגדרה: הכנסת ביטים לרגיסטר **בצורה טורית** הינה הכנסת ביטים לרגיסטר בצורה שבו אנו מכניסים באמצעות קו-כניסה בודד (בצורה דומה ניתן להגדיר יציאה טורית). ואנו מוציאים ביט-ביט אחרי זמן קבוע.

 לדוגמא: **shift register 3bit** (נקרא בעברית "אוגר הזזה") אשר מקבל 3 ביטים. ונניח שהרגיסטר מקבל ביט במחזור מספר  $t$ . אזי הרגיסטר יוציא אותו במחזור שעון מס  $t+3$ .



נשים לב כי גם הכניסה וגם היציאה היא טורית

נוכל לעשות שהיציאה שלו תהיה מקבילית כך:

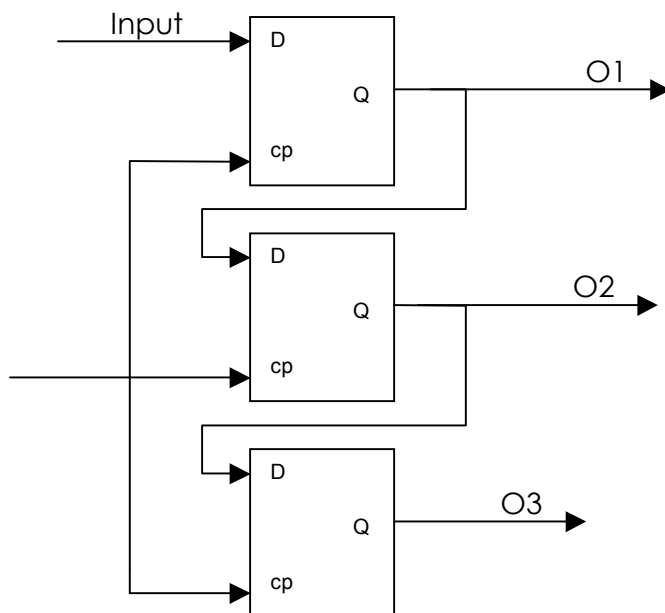


הגדרה: בהינתן שיש לנו רגיסטר ששמור בו מילה של ביטים  $O_1 \dots O_{n-1} O_n$  (כלומר ברגיסטר ה'  $O_n$  היה

הערך  $O_i$ ) פעולת Shift right יהפוך את המילה ל  $O_2 \dots O_{n-1} O_n I$  (כלומר ברגיסטר ה' היה הערך

$O_{i-1}$  וברגיסטר הראשון היה הערך  $I$ ). בצורה דומה נגדיר Shift left (קוראים לזה גם


Serial Shift left כי מבצעים את הפעולה בצורה טורית).

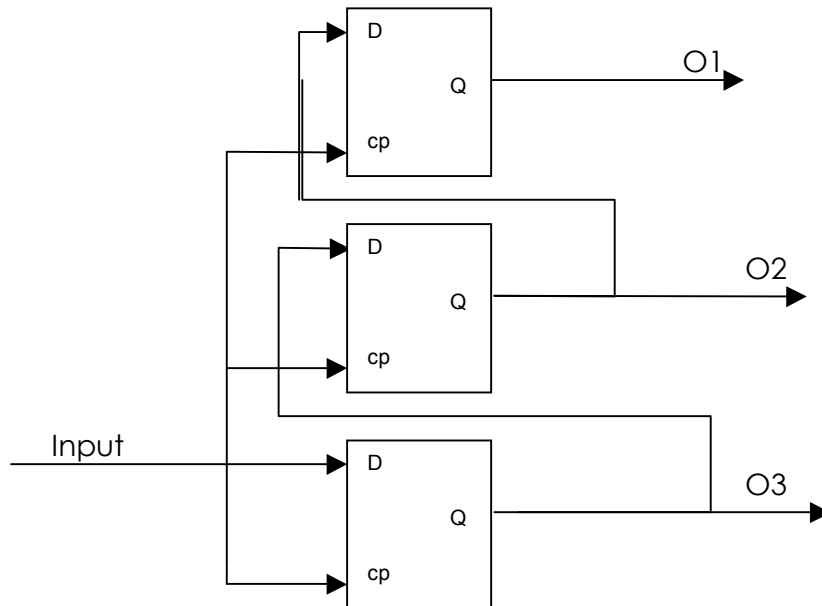בדוגמא של למעלה, אנו עושים פעולת Shift left ולכן קוראים לו גם **shift left register 3bit**. נוכל לעשות בצורה דומה את **shift right register 3bit** כך:




ניתן גם לעשות פעולת Shift right ציקלית שיהפוך מילה מ  $O_n O_{n-1} \dots O_1$  למילה  $O_1 O_n O_{n-1} \dots O_2$

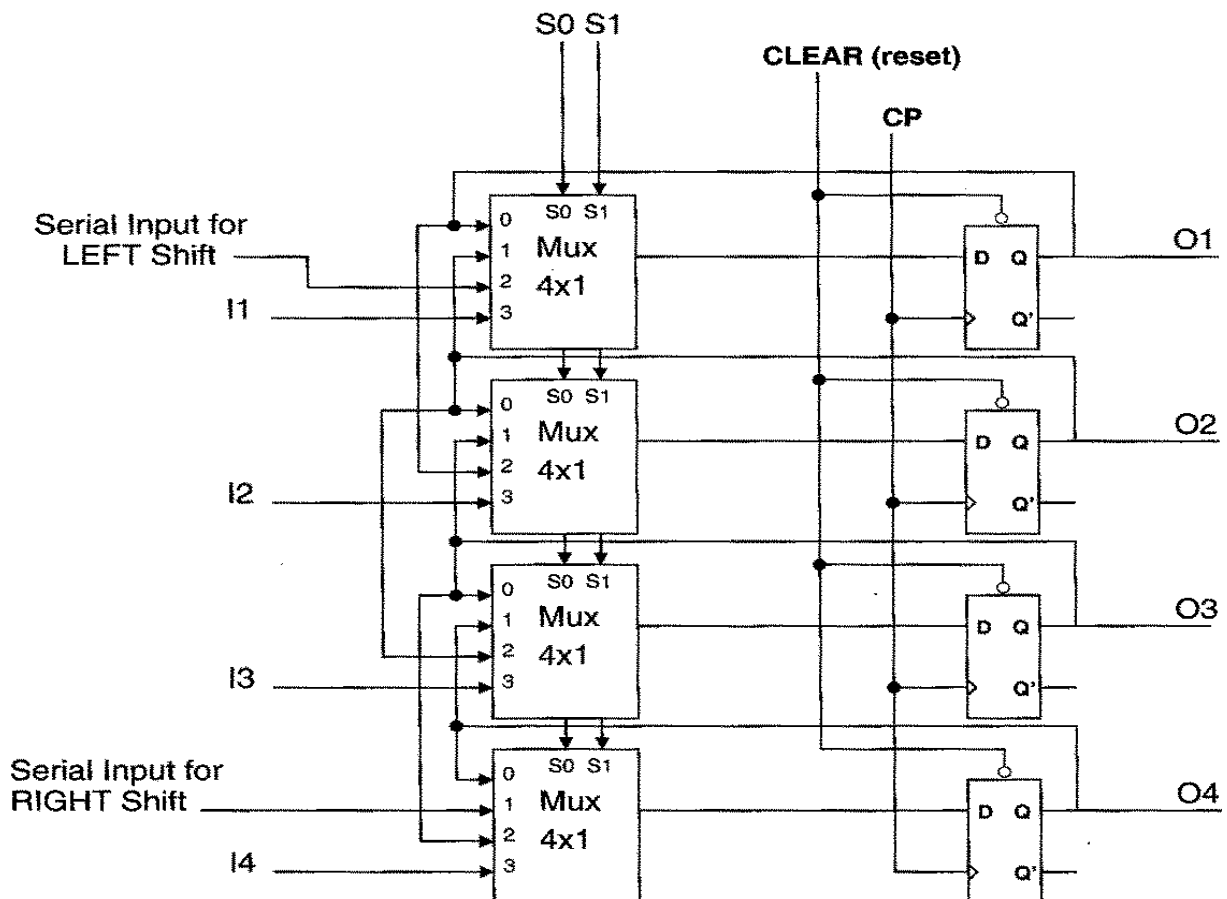דוגמא (Serial Shift Register with Parallel Load) כלומר רגיסטר שמבצע פעולות shift עם אפשרות לכניסה ויציאה מקבילית):




דוגמא(חיבור טורי):

מונה סט:

 


 מימוש נאיבי למונה סט (כמו שהוסבר בשיעור):




החסרון הבולט פה הוא זמן שלוקח למונה להשתנות, אם לדוגמא ניצור מונה עם הרבה דלגלים הזמן שיקח לFF להשתנות תהיה מאוד גדולה ואז אם רכיב זה יתחבר לרכיב אחר, ונניח כי זמן השינוי של המונה עולה על יותר מזמן שלוקח מחזור השעון בודד, הרכיב האחר יתכן ויקח ערך זבל.

מונה down:

 




מונה up-down :

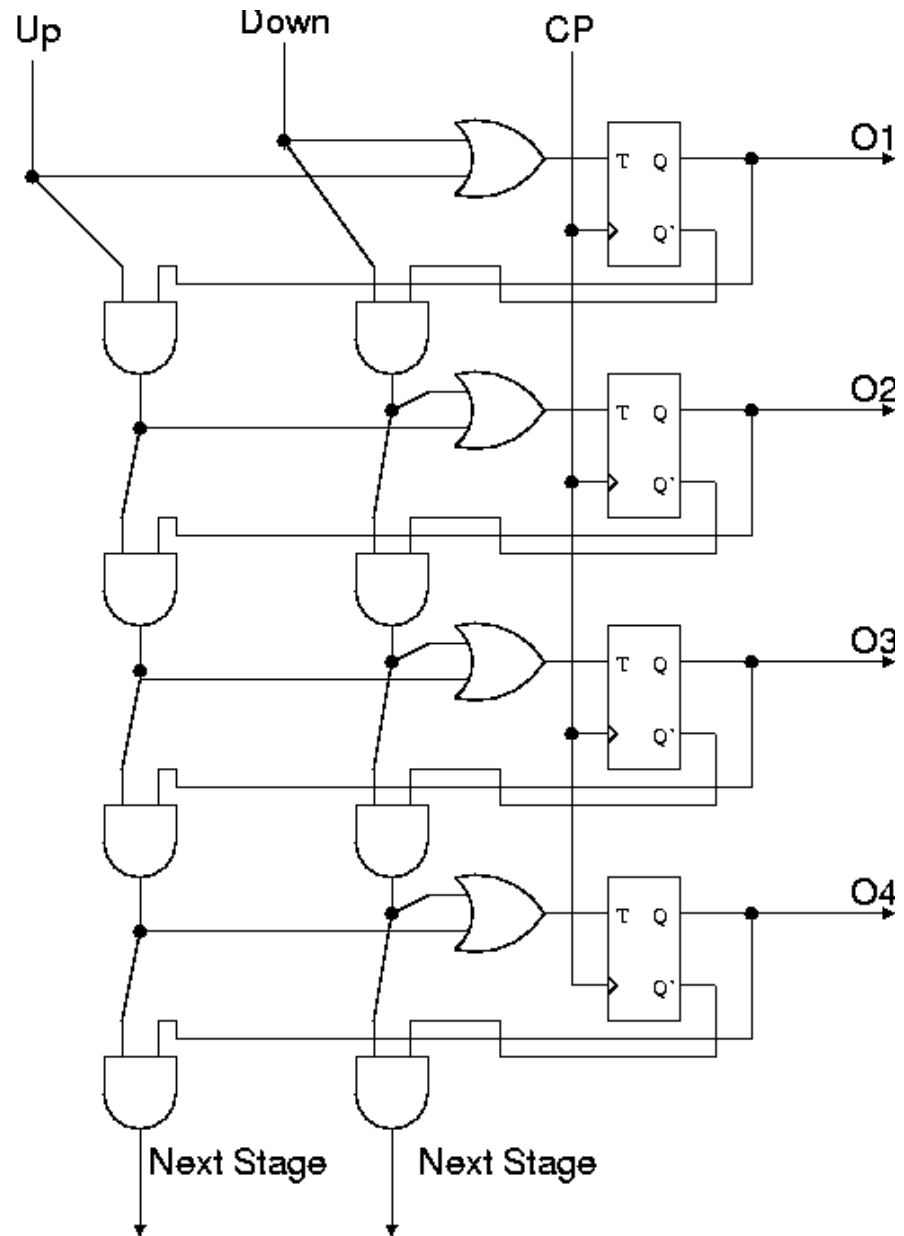

כאשר  $up=0=down$  אזי המונה נשאר קבוע וכאשר  $up=1=down$  נקבל את המילה המשלימה (אם המילה היא 010 אזי תהפוך ל101 וג').

בהרצאה הוא עשה מונה up-down בצורה שונה (יש  $\text{mux}$  עם קו בקרה  $s$  שיגיד לנו האם הכניסה של הFF אמור לקבל את  $Q$  או את  $Q'$ . אם  $s=1$  מעלים את המונה ב1 אם  $s=0$  מורידים את המונה ב1.

חצי אוגר הזזה חצי אוגר אגירה:

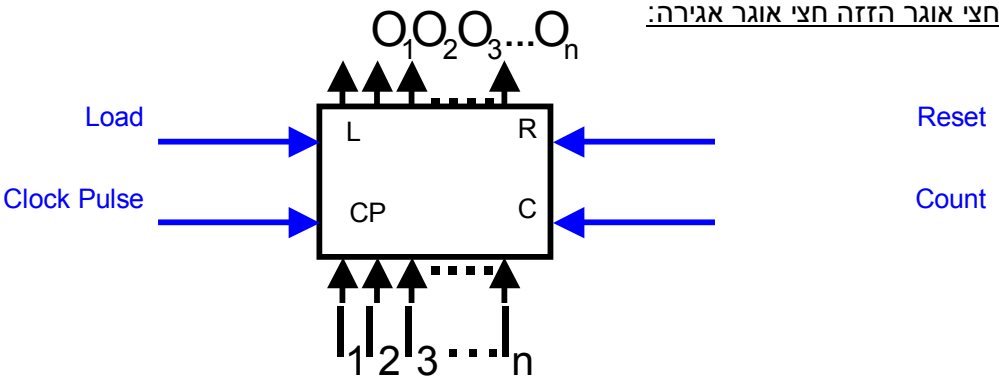

והוא תעשה את הפעולות הבאות:

פונקציה/ פעולה	COUNT	LOAD	CP	Reset
מאפס את המונה	0	0	0	0
אין שינוי	0	0	0	1
טען כניסות לתוך הרגיסטר	0	1	השעון בעליה	1
מנה – עבור למצב בינארי הבא	1	0	השעון בעליה	1

תרגיל: לעשות את מימוש הזה (רמז: הניחו כי הדלגלים שלכם הם מסוג FF ותעשו מפות קרנו ל Reset ול Load). ניתן לממש כל מיני דברים בעזרת רכיב זה. ראה עמוד 28.